

## ∞ Mathématiques-Génie électrique : liens avec les nombres complexes

### 1 Représentation graphique d'une grandeur sinusoïdale

#### 1.1 Relations trigonométriques

Dans les relations qui suivent, toutes les variables sont exprimées en degrés :

$$\cos(x + 90) = -\sin(x)$$

$$\sin(x + 90) = \cos(x)$$

$$\sin(x + 180) = -\sin(x)$$

$$\cos(x + 180) = -\cos(x)$$

$$\cos(90) = \cos(270) = \sin(0) = \sin(180) = \sin(360)$$

$$\cos(30) = \sin(60) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos(60) = \sin(30) = \frac{1}{2}$$


$$\cos(45) = \sin(45) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

**Questions 1** *A combien de radians correspond  $180^\circ$  ?*

#### 1.2 Représentation vectorielle par un vecteur de Fresnel

Toute grandeur alternative sinusoïdale de type  $s(t) = S\sqrt{2}\sin(\omega t + \varphi)$  peut être représentée par un vecteur de Fresnel tournant à la vitesse  $\omega$  dans le sens trigonométrique.

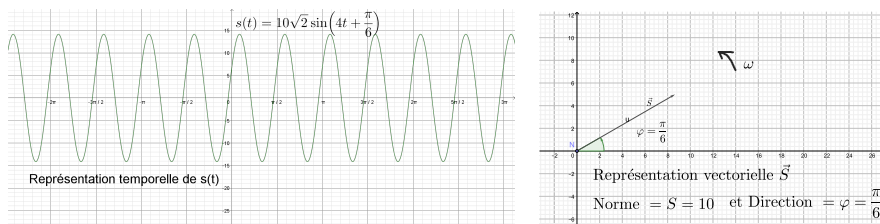**Exemple 1** *Considérons la grandeur sinusoïdale alternative  $s(t) = 10\sqrt{2}\sin\left(4t + \frac{\pi}{6}\right)$  :*




**Questions 2** *D'après les graphiques précédents :*

1. *Quelle est la valeur efficace de  $s(t)$  ?*
2. *Quelle est la valeur maximale de  $s(t)$  ?*
3. *En quelles valeurs s'annule  $s(t)$  ?*


**Exemple 2** *Deux dipôles  $D_1$  et  $D_2$  sont en série et ont pour tension respective  $u_1 = 12\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$  et  $u_2 = 6\sqrt{2}\sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ . On veut déterminer la tension  $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$ .*

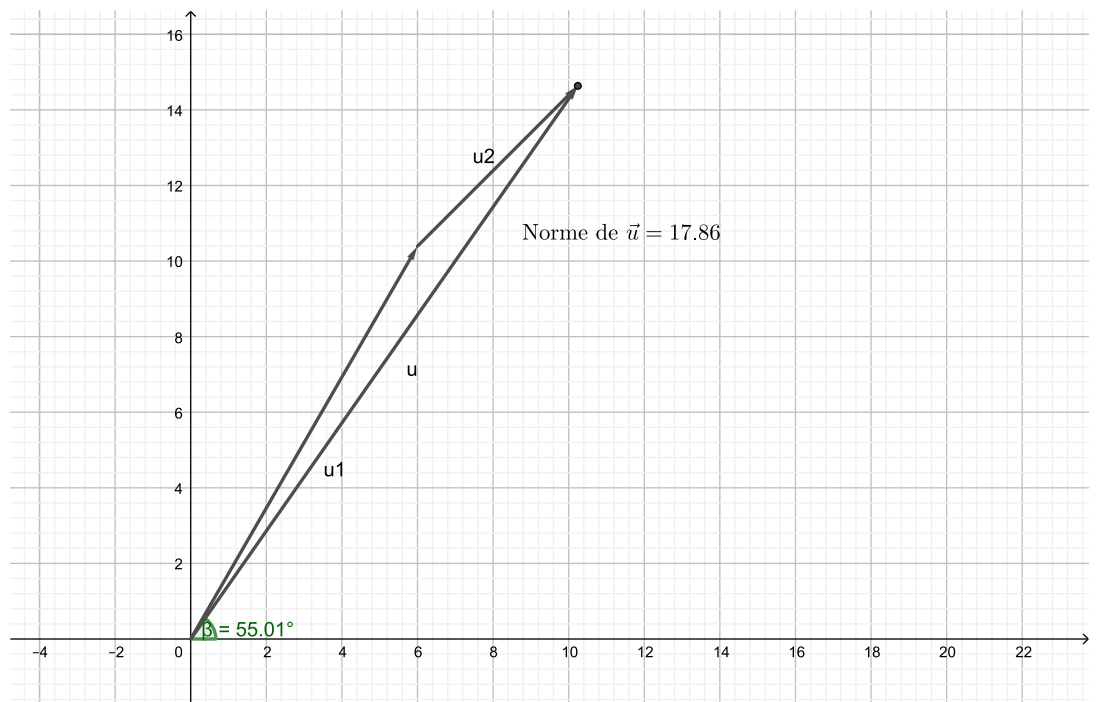1. *Faire un schéma de la situation.*
2. *Représenter la tension  $u(t)$  sur ce schéma.*
3. *En utilisant le dessin qui suit, déterminer l'expression de  $u(t)$  :*



### 1.3 Représentation complexe

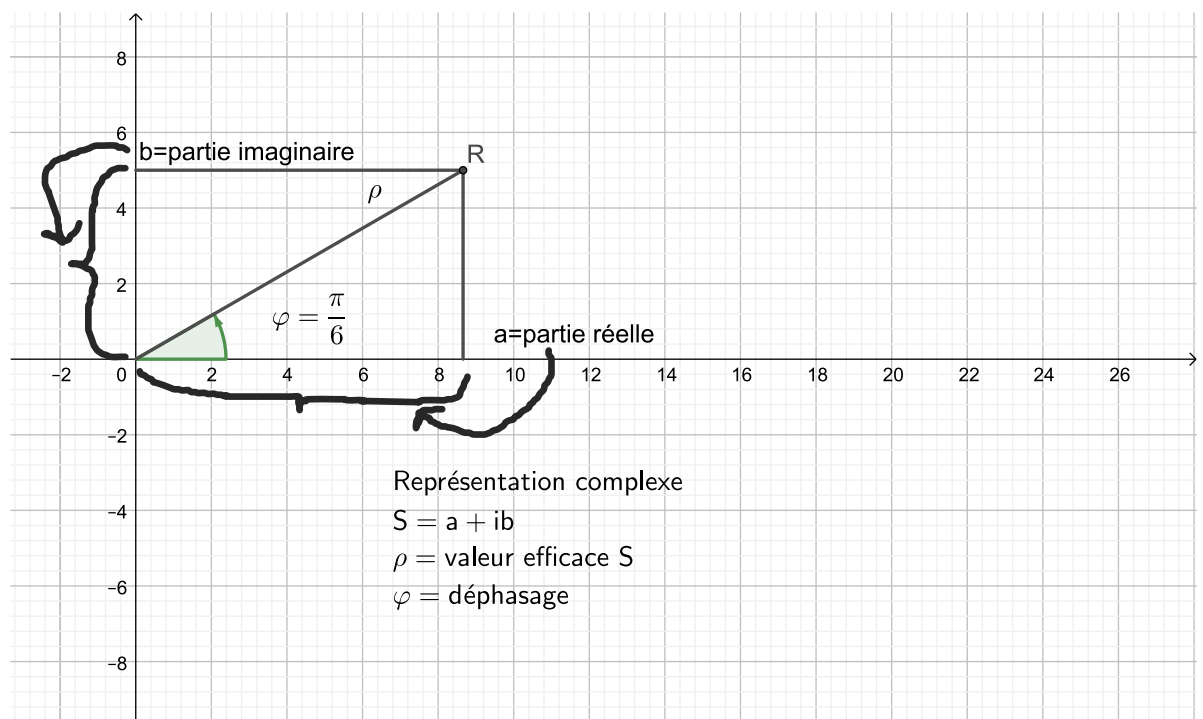**Exemple 3** On reprend la grandeur alternative sinusoïdale  $s(t) = 10\sqrt{2}\sin\left(4t + \frac{\pi}{6}\right)$  pour illustrer :



Pour déterminer les valeurs de  $a$  et de  $b$ , on fait les calculs suivants :

$$\begin{aligned} a &= 10 \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) \\ b &= 10 \sin\left(\frac{\pi}{6}\right) \end{aligned}$$

Cela montre que ces valeurs peuvent être négatives.

**Remarque 1** Dans tous les exemples que nous avons étudiés, on a seulement pris en considération les valeurs efficaces : nous n'avons pas pris en compte le  $\sqrt{2}$ , c'est ce que nous ferons à chaque fois.

**Exemple 4** Deux dipôles  $D_1$  et  $D_2$  sont en série et ont pour tension respective  $u_1 = 12\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{3}\right)$  et  $u_2 = 6\sqrt{2} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$ . On veut déterminer la tension  $u(t) = u_1(t) + u_2(t)$  en utilisant les nombres complexes :

1. Donner l'expression sous la forme algébrique et trigonométrique des grandeurs complexes associées à  $u_1(t)$  et  $u_2(t)$ .  
Faire correspondre ces écritures aux notations du dessin précédent.
2. En déduire la forme algébrique de la grandeur complexe associée à  $u(t)$  puis la forme trigonométrique.

## 2 Impédance complexe

### 2.1 Définition de certains dipôles

**Définition 1** Le condensateur est un composant en électronique qui à la particularité de pouvoir stocker de l'énergie lorsqu'il est soumis à une tension.

Le condensateur se charge d'une quantité d'électricité lorsqu'il est soumis à une tension. L'énergie emmagasinée sera restituée lors de la décharge du condensateur.

La capacité est la grandeur caractéristique d'un condensateur : elle correspond au pouvoir qu'a ce dernier de pouvoir emmagasiner de l'énergie.

Cette capacité s'exprime en farads (F).

**Définition 2** Une bobine est constituée d'un enroulement de spires conductrices autour d'un isolant.

Une bobine est caractérisée par le phénomène d'auto-induction : le passage d'un courant  $i$  qui varie dans les spires de la bobine crée un champ magnétique qui fait apparaître une tension aux bornes de la bobine.

L'inductance  $L$  d'une bobine, exprimée en Henry (H), est coefficient qui traduit la grandeur de la tension qui peut être obtenue aux bornes de cette bobine, peut importe la valeur de l'intensité qui parcourt les spires.

### 2.2 Définition et expression de l'impédance pour certains dipôles

**Définition 3** L'impédance  $Z$  permet de généraliser la loi d'ohm aux circuits en courant alternatif.

Elle caractérise l'opposition d'un circuit électrique au passage d'un courant alternatif sinusoïdal : ce terme vient du verbe anglais "to impede" qui peut signifier "faire obstacle à". En notation complexe, on écrira :

$$\underline{U} = \underline{Z} \times \underline{I} \qquad \underline{Z} = |Z| (\cos(\varphi) + i \sin(\varphi))$$

L'angle  $\varphi = (\vec{I}, \vec{U})$  représentera le déphasage de  $\vec{I}$  par rapport à  $\vec{U}$  en représentation vectorielle.

L'impédance s'exprimera en ohm.

**Propriétés 1** Expression des impédances :**1. Résistance**

L'impédance complexe d'une résistance a pour module  $R$  et argument  $0$

$$\underline{Z}_R = R$$

C'est donc un nombre réel.

**2. Bobine**

L'impédance complexe d'une bobine a pour module  $L\omega$  et argument  $\frac{\pi}{2}$

$$\underline{Z}_L = L\omega i$$

C'est donc un imaginaire pur.

**3. Condensateur**

L'impédance complexe d'un condensateur a pour module  $\frac{1}{C\omega}$  et argument  $-90^\circ$

$$\underline{Z}_C = -\frac{1}{C\omega} i$$

C'est donc un imaginaire pur.

**2.3 Lois électriques en alternatif sinusoïdal**

**Presque toutes les lois établies en régime continue sont valables en alternatif sinusoïdal à condition d'utiliser les nombres complexes**

**Exemple 5** Liste non-exhaustive :

- ⇒ Impédance équivalente de deux dipôles  $\underline{Z}_1$  et  $\underline{Z}_2$  en série :  $\underline{Z}_{eq} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$ .
- ⇒ Impédance équivalente de deux dipôles  $\underline{Z}_1$  et  $\underline{Z}_2$  en parallèle :  $\frac{1}{\underline{Z}_{eq}} = \frac{1}{\underline{Z}_1} + \frac{1}{\underline{Z}_2}$ .
- ⇒ Loi des mailles :  $\underline{U} = \underline{U}_1 + \underline{U}_2$
- ⇒ Loi des noeuds :  $\underline{I} = \underline{I}_1 + \underline{I}_2$

**3 Exercices**

**Exercice 1** On place en série une résistance  $R = 100\Omega$  et un condensateur  $C = 50\mu F$  alimentés par une tension  $e(t) = 10\sqrt{2}\sin(2\pi.50t)$ .

1. Représenter le montage en fléchant les différentes tension et l'intensité  $i(t)$ .
2. Etablir les expressions numériques des impédances  $\underline{Z}_R$  et  $\underline{Z}_C$ .
3. En déduire l'impédance équivalente  $\underline{Z}_{eq}$ .
4. Calculer  $I(t)$ .
5. Quel est le déphasage?

**Exercice 2** On place en parallèle une résistance  $R = 600\Omega$  avec une bobine d'inductance  $L = 1H$ . L'ensemble est alimenté par une tension  $u(t) = 42.4\sin(2\pi.100t)$ .

1. Représenter le montage en fléchant les différentes tension et l'intensité  $i(t)$ .
2. Etablir les expressions numériques des impédances  $\underline{Z}_R$  et  $\underline{Z}_C$ .
3. En déduire l'impédance équivalente  $\underline{Z}_{eq}$ .
4. Calculer  $I(t)$ .
5. Quel est le déphasage?

**Exercice 3** Un circuit composé d'une résistance  $R$ , d'une inductance  $L$  et d'un condensateur  $C$  sont branchés en série et alimentés par une tension alternative sinusoïdale  $u(t)$  de fréquence  $f = 100 \text{ Hz}$ .

La tension aux bornes de chaque élément  $R$ ,  $L$  et  $C$  (l'intensité  $i$  est prise comme référence des phases est respectivement :

$$\underline{U}_R = 10$$

$$\underline{U}_L = 31.4i$$

$$\underline{U}_C = -10.6i$$

1. Calculer la tension  $\underline{U}$  délivrée par le générateur.
2. On a les valeurs suivantes : la résistance  $R = 100\Omega$ , l'inductance  $L = 0.5 \text{ H}$  et du condensateur  $C = 15\mu\text{F}$ .  
Calculer l'impédance  $\underline{Z}$  du montage dans ces circonstances.
3. En déduire la valeur de  $I(t)$  puis le déphasage.
4. Donner l'expression de l'impédance dans un cadre plus général où les grandeurs ne sont pas connues.
5. Exprimer puis calculer la valeur de  $f$  pour laquelle la tension  $\underline{U}$  et l'intensité  $I$  sont en phase.

**Exercice 4** Les trois dipôles sont maintenant branchés en parallèle sont alimentés par la même tension  $u(t)$  trouvée à l'exercice précédent.

1. Calculer les intensités  $\underline{I}_R$ ,  $\underline{I}_L$  et  $\underline{I}_C$
2. En déduire la valeur de  $\underline{I}$ , intensité débitée par le générateur, et préciser le déphasage.
3. Déterminer la valeur de l'impédance  $\underline{Z}$  du montage.
4. Donner l'expression de l'impédance  $\underline{Z}$  dans un cadre plus général où les grandeurs ne sont pas connues.
5. Pour quelle valeur de la fréquence  $f$  a-t-on la résonance?